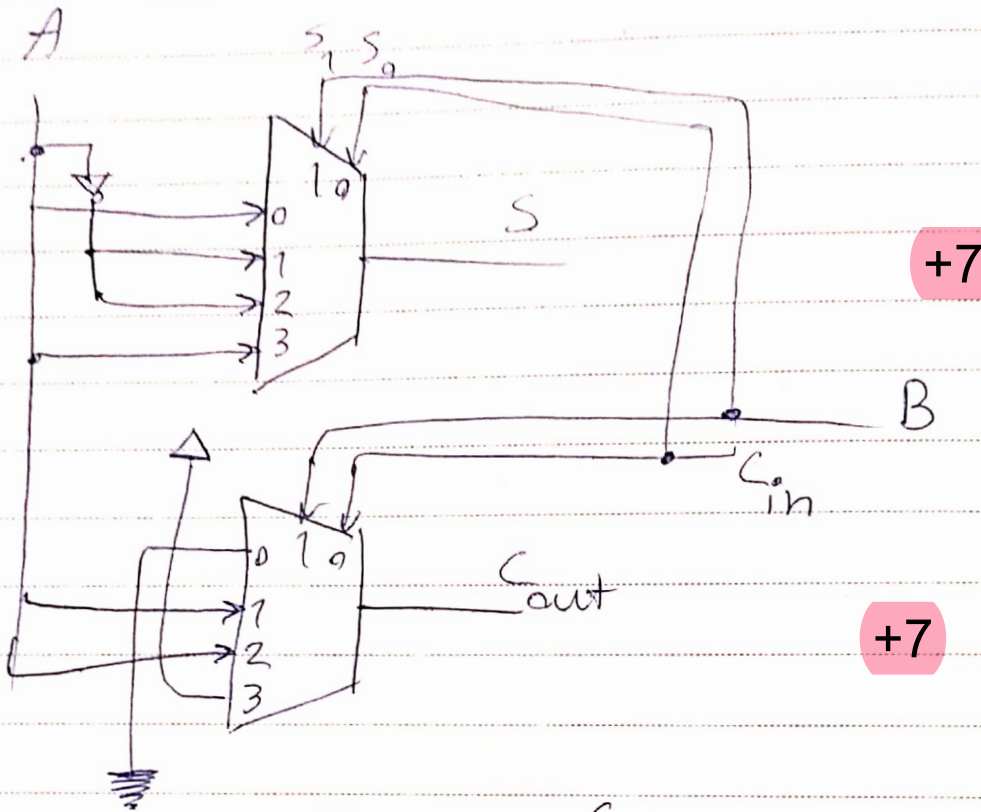


مریم حیات اور ان ۳۳۳۳۹۹

باسم سوال (3)

(الف)



+7

+7


Full Adder { $S = \sum m(1, 2, 4, 7)$

(ب)

$S = \Pi M(0, 3, 5, 6)$

$C_{out} = \sum m(3, 5, 6, 7)$

$C_{out} = \Pi M(0, 1, 2, 4)$

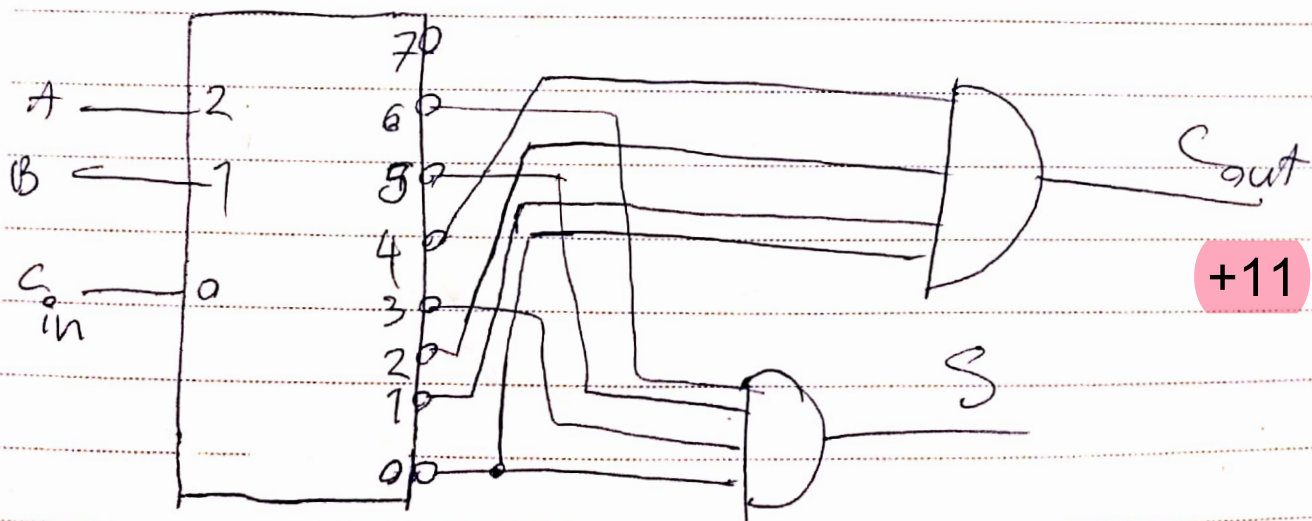

+11