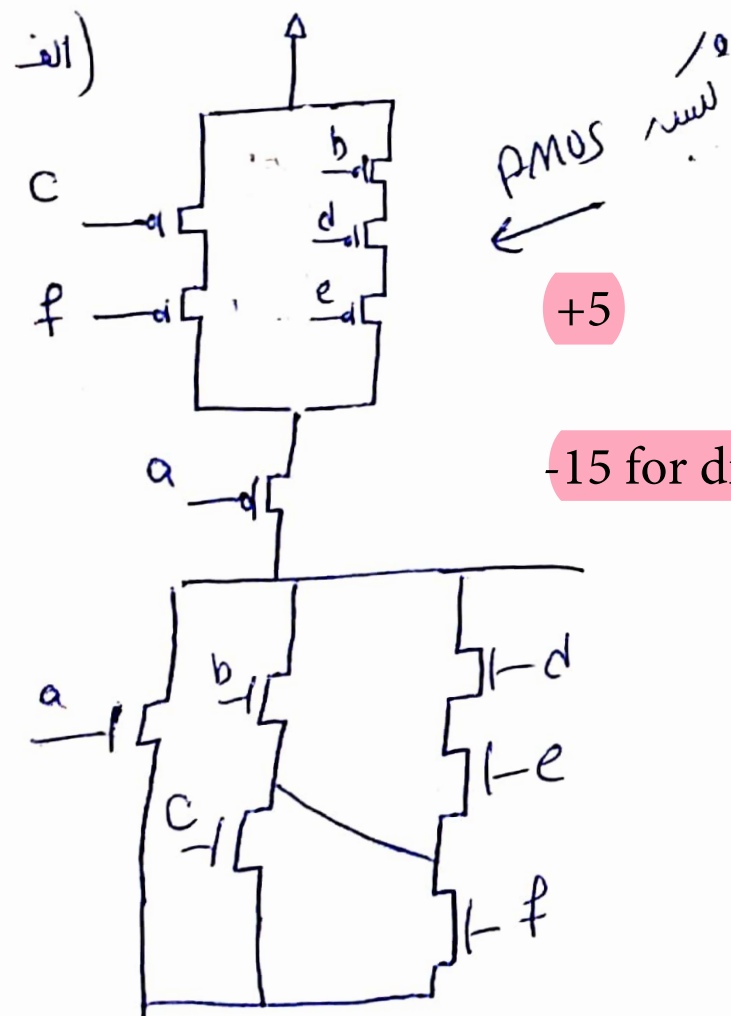


تعداد دانه‌های: ۹۹۴۹۳۱۶۵

گوشه دوم:



→) PMOS $\bar{b} + \bar{c} + \bar{e} = \bar{c} + \bar{f} + \bar{b} + \bar{d} + \bar{e} + \bar{a}$

CMOS $\bar{b} + \bar{c} + \bar{e} = \overline{(c + f) \cdot (b + de) + a}$

+14

-1 use "COMS" instead of "PMOS"