

99463137

امیر میرزا

$$F(a, b, c, d) = \prod m(2, 7, 8, 10, 11, 12, 13) \cdot D(3, 15)$$

$$= \sum m(0, 1, 4, 5, 6, 9, 14) + d(3, 15)$$

c \ a \ b	00	01	11	10
00	1	1	-	
01	1	1		1
11			-	1
10		1		

+4

PI
 $\bar{a}\bar{c}$
 $\bar{b}\bar{c}d$
 $\bar{a}b\bar{d}$
 $bc\bar{d}$

+4

EPI
 $\bar{a}\bar{c}$
 $\bar{b}\bar{c}d$
 $bc\bar{d}$

+1.5

-0.5 for surplus EPI


-1 for missed PI

$$w = \bar{a}\bar{c} + \bar{b}\bar{c}d + bc\bar{d}$$

و)

ابتدا ۵-۱۶ AND-OR رسم کرده و از روی آن NAND-NAND رسم می‌کنیم
 SOP نیاز داریم.
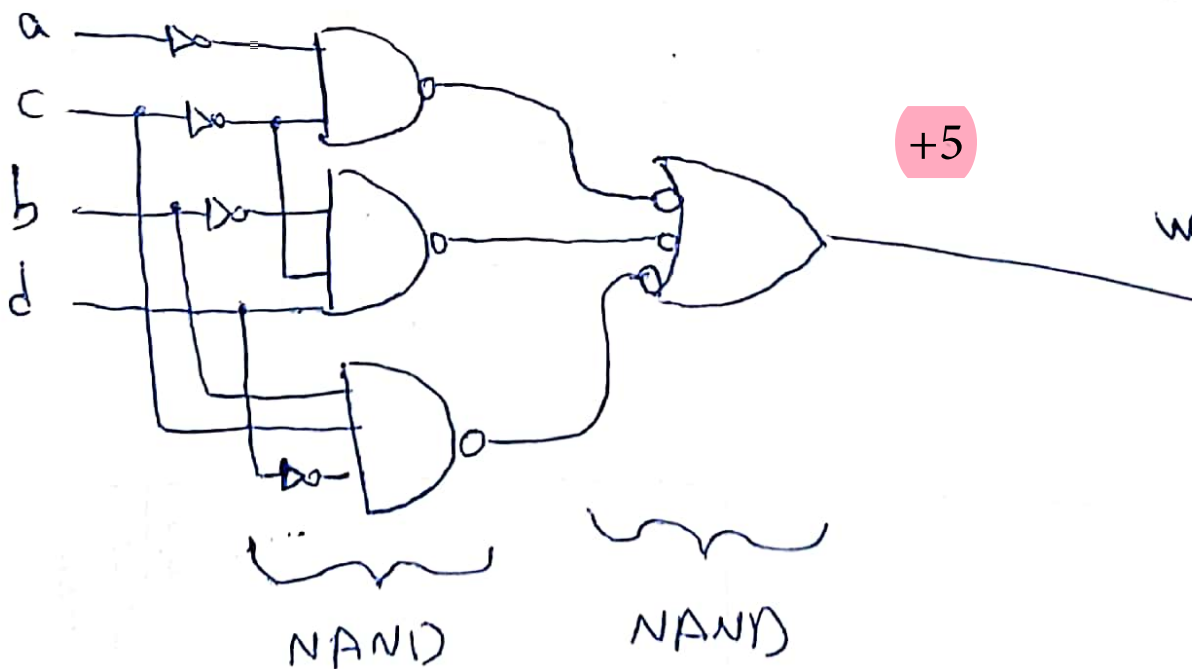
$$w = \bar{a}\bar{c} + \bar{b}\bar{c}d + bc\bar{d}$$



OR-AND-Invert

$$F(a,b,c,d) = \prod M(2,7,8,10,11,12,13) \\ \cdot D(3,15)$$


برای \bar{F} را به صورت OR-AND بنویسیم
 پس نیاز داریم POS

cd \ ab	00	01	11	10
00			1	0
01			0	
11	1	1	1	
10	1		0	1

$$\Rightarrow W = (\bar{c} + \bar{d}) \cdot (b + \bar{c}) \cdot (\bar{a} + \bar{b} + c) \cdot (\bar{a} + c + d)$$

cd \ ab	00	01	11	10
00	0	0	1	
01	0	0		
11			1	0
10		1		
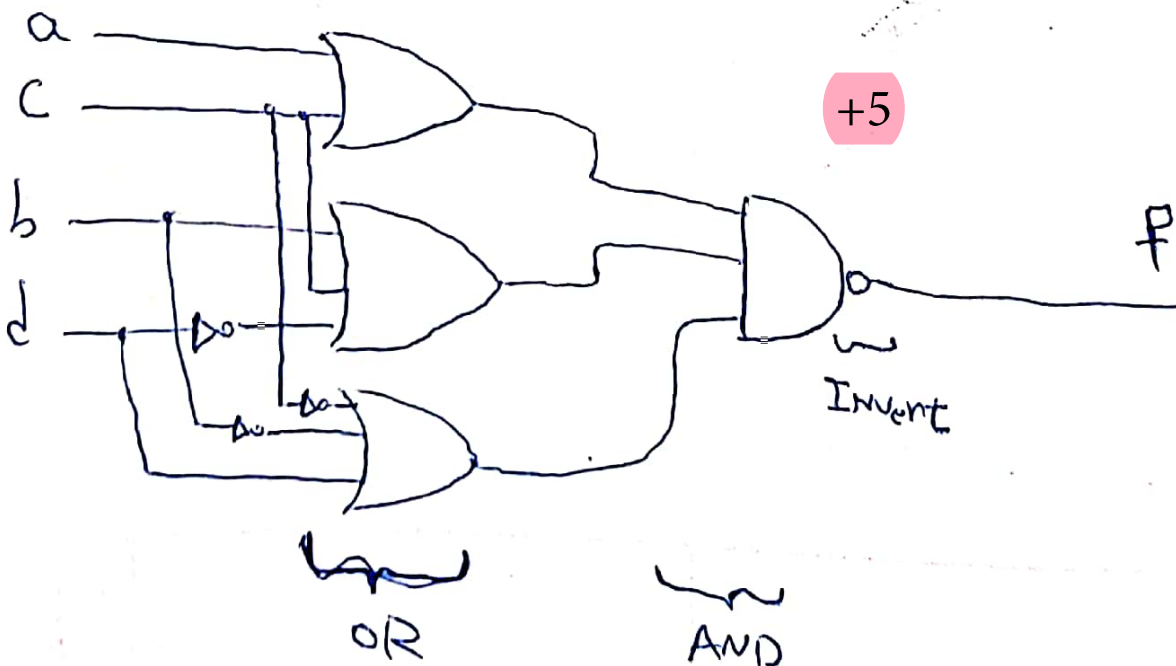
$$\Rightarrow \bar{W} = (a + c) \cdot (b + c + \bar{d}) \cdot (\bar{b} + \bar{c} + d)$$



$$\begin{aligned} 2) f(a, b, c, d) &= \prod m(2, 7, 8, 10, 11, 12, 13) \cdot D(3, 15) \\ &= \sum m(\cancel{0}, \cancel{1}, \cancel{4}, \cancel{5}, \cancel{6}, \cancel{7}, \cancel{14}) + d(3, 15) \end{aligned}$$

✓ 0000
✓ 0001
✓ 0100
✓ 0101
✓ 0110
✓ 0001
✓ 0011
✓ 1110
✓ 1111

✓ 0000	(0, 1)
✓ 0000	(0, 4)
0001	(1, 5)
0001	(1, 9)
0001	(1, 3)
✓ 0100	(4, 5)
0100	(4, 6)
0110	(6, 14)
1110	(14, 15)

0000	(0, 4, 5)
0000	(0, 4, 1, 5)


+8

+6

$$F = \bar{a}\bar{c} + \bar{b}\bar{c}d + \bar{a}\bar{b}d + \bar{a}b\bar{d} + b\bar{c}\bar{d} + abc$$

-6 for missed Table and F

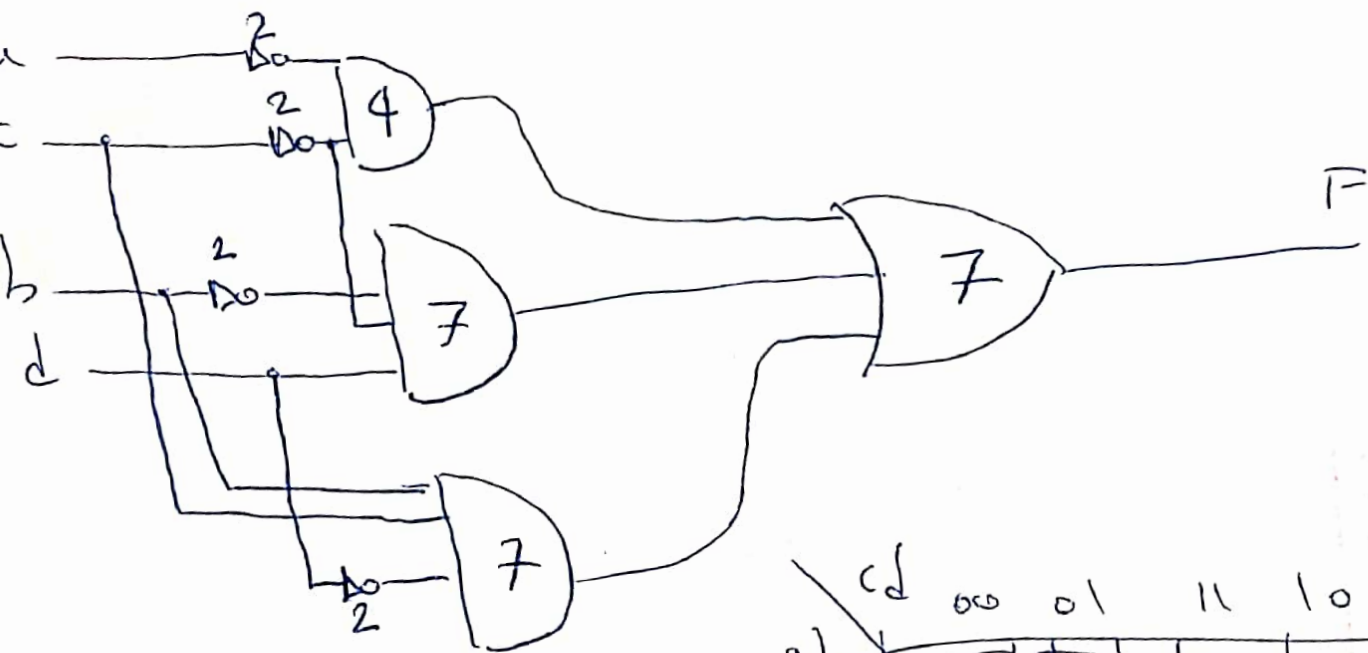د) $F = \bar{a}\bar{c} + b\bar{c}d + bc\bar{d}$



cd	00	01	11	10
ab				
00	1	1		
01	1	1		1
11				
10		1		

+12

abcd \leftrightarrow abcd
 0100 \leftrightarrow 0110

عمره $= (2+7+7) - (2+4+7)$ logical Hazard
 $= 3 \text{ ns}$