
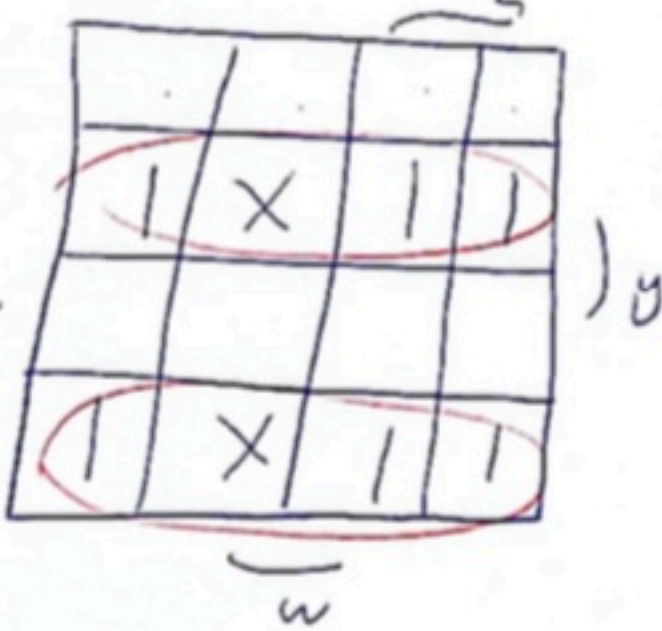


F_1 :

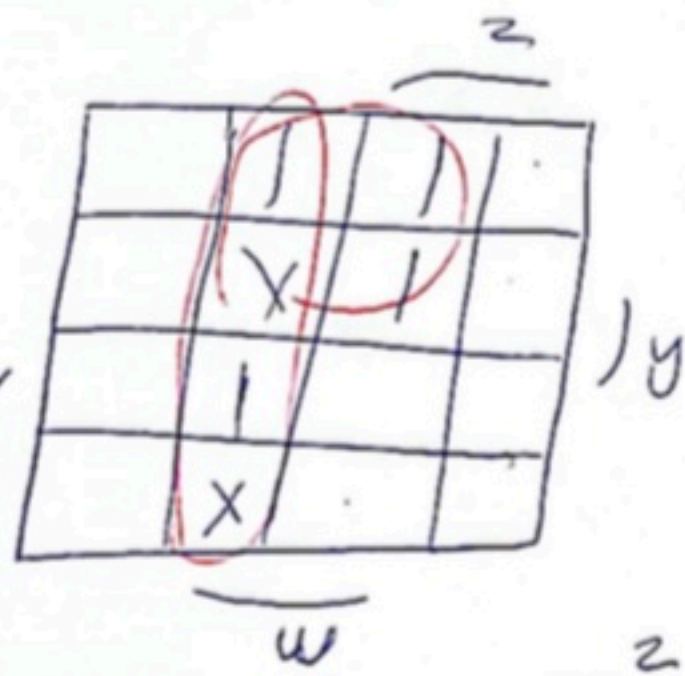


$$F_1 = xy' + x'y$$

F_2 :



$$F_2 = x'w + wz'$$


F_3 :

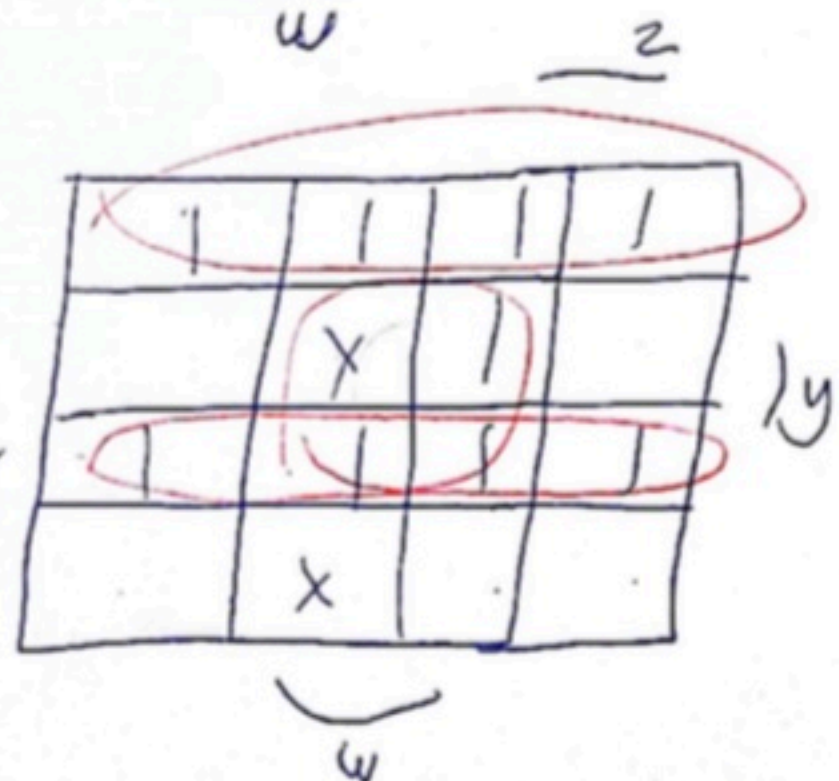

$$F_3 = xy + yw x'y'$$

حال الف:

+7

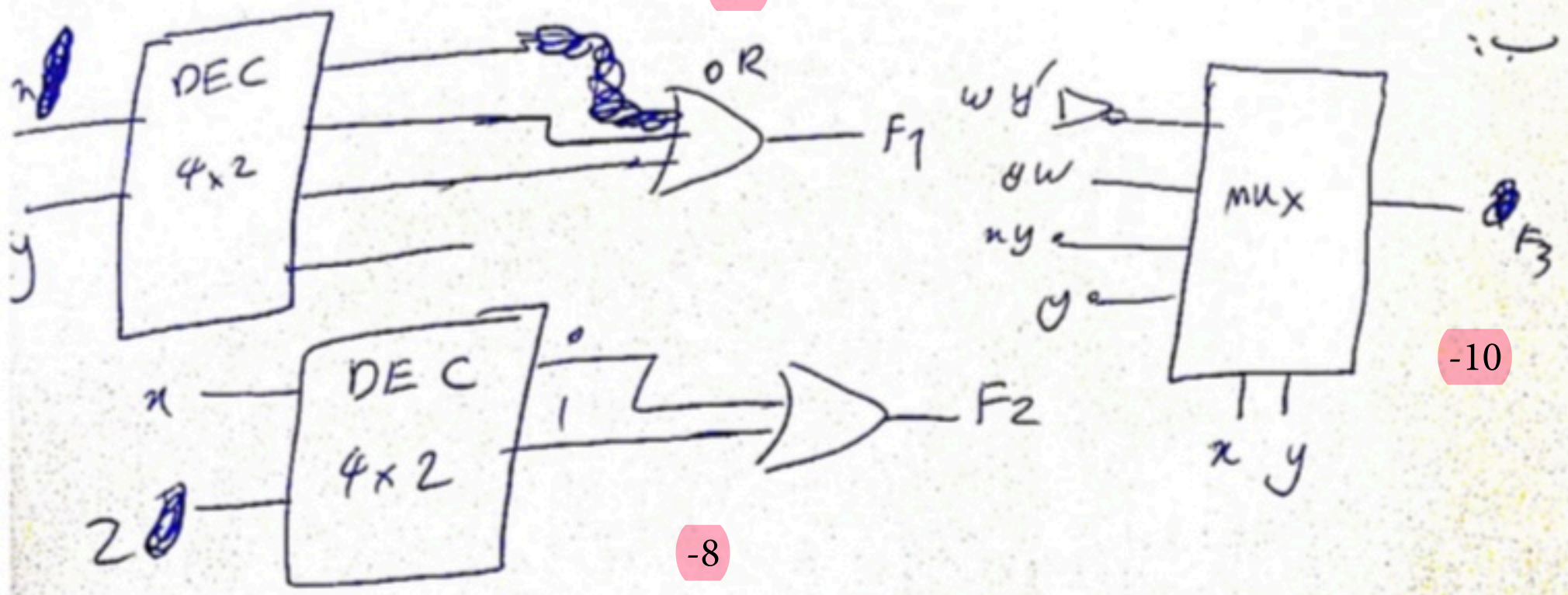

-10

-8