

مجموعه های سرطانی (99443183)

سوال دوم: $F(a, b, c, d) = \prod M(2, 3, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14) \cdot D(4)$

cd \ ab	00	01	11	10
00			0	0
01		0	0	0
11	0	0		
10	0		0	0

الف)

PI

$$a + \bar{c}$$

$$b + \bar{c}$$

$$a + \bar{b} + \bar{d}$$

$$\bar{b} + c + \bar{d}$$

$$\bar{a} + \bar{b} + c$$

$$\bar{a} + c + d$$

$$\bar{a} + b + d$$

EPI

$$b + \bar{c}$$

-2

-6

$$L = (b + \bar{c})(a + \bar{b} + \bar{d})(\bar{a} + \bar{b} + c)(\bar{a} + b + d)$$

+6

-3 for POS

cd \ ab	00	01	11	10
00	1	1		
01	1			
11			1	1
10		1		

شکل های ساده شده SOP

$$F(a, b, c, d) = abc + \bar{b}\bar{c}d + \bar{a}\bar{c}d + \bar{a}\bar{b}\bar{c} + \bar{a}b\bar{c}$$

Subject:


Year:

Month:

Date:

$$F = abc + \bar{b}\bar{c}d + \bar{a}\bar{c}\bar{d}$$


3 Nand-Nand

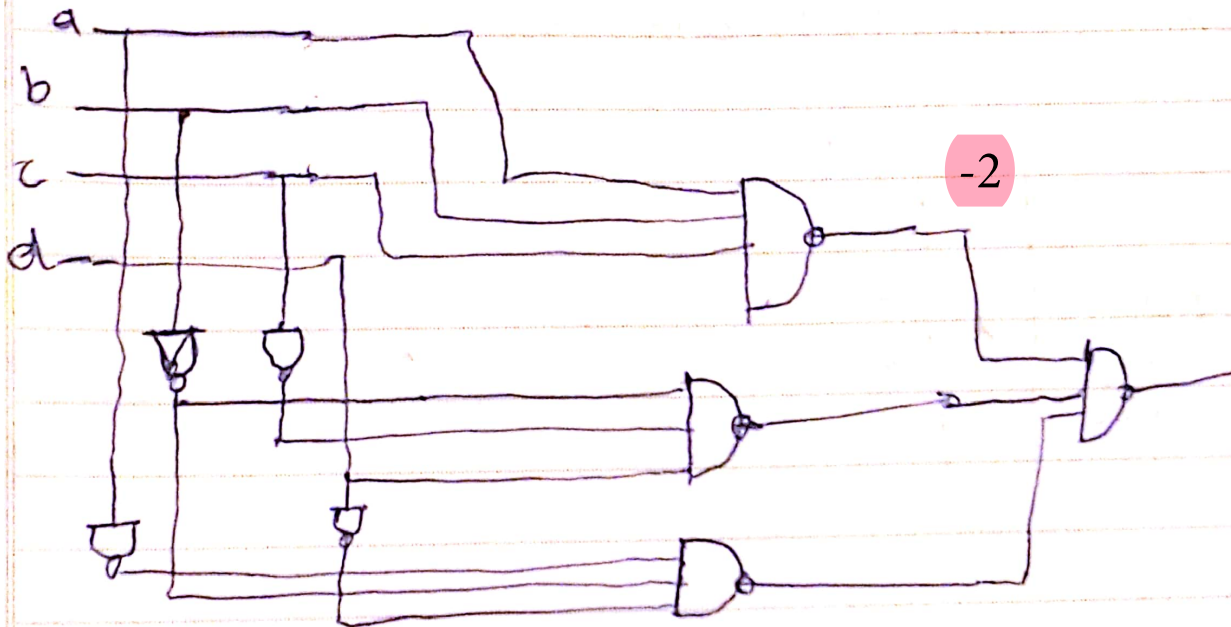

OR-And-INV

$$F = (b + \bar{c})(a + \bar{b} + \bar{d})(\bar{a} + \bar{b} + c)(\bar{a} + b + d)$$
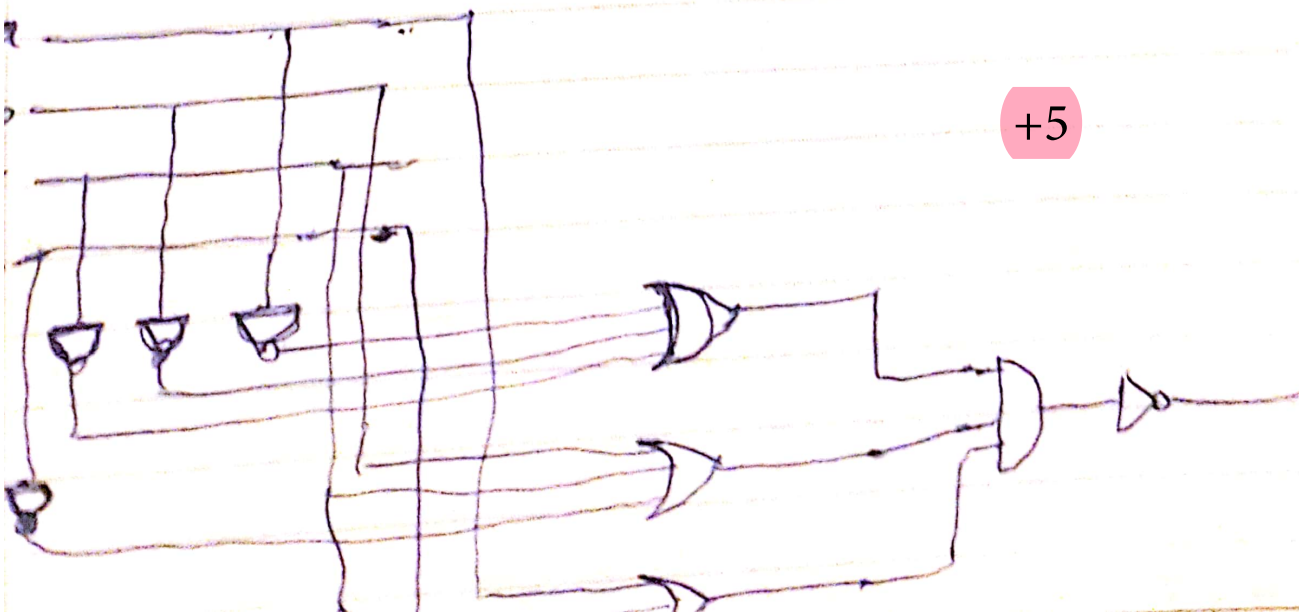
$$\bar{F} = (\bar{a} + \bar{b} + \bar{c})(b + c + \bar{d}) + (a + c + d) \text{ SOP only}$$



$$f = \sum m(0, 1, 2, 4, 9, 12, 10) + d(4) \quad (2)$$

✓ 0	(0, 1) 1
✓ 1	(0, 2) 2
✓ 2	(1, 4) 1
✓ 4	(2, 4) 2
✓ 9	(4, 12) 1
✓ 12	
✓ 10	(12, 10) 1

+8

+7

$$(0, 1) \rightarrow \begin{matrix} 0000 \\ 0001 \end{matrix} \rightarrow \bar{a} \bar{b} \bar{c}$$

$$(0, 2) \rightarrow \begin{matrix} 0000 \\ 0100 \end{matrix} \rightarrow \bar{a} \bar{c} \bar{d}$$

$$(1, 4) \rightarrow \begin{matrix} 0001 \\ 1001 \end{matrix} \rightarrow \bar{b} \bar{c} d$$

$$(2, 4) \rightarrow \begin{matrix} 0100 \\ 0110 \end{matrix} \rightarrow \bar{a} b \bar{d}$$

$$(4, 12) \rightarrow \begin{matrix} 0110 \\ 1110 \end{matrix} \rightarrow b c \bar{d}$$

$$(12, 10) \rightarrow \begin{matrix} 1110 \\ 1111 \end{matrix} \rightarrow a b c$$

$m_i \backslash p_i$	0	1	2	4	9	12	10
$\bar{a} \bar{b} \bar{c}$	x	x					
$\bar{a} \bar{c} \bar{d}$	x		x				
$\bar{b} \bar{c} d$		x		x			
$\bar{a} b \bar{d}$			x	x			
$b c \bar{d}$				x		x	
$a b c$						x	x
	x	x	x	x		x	x

+3

$$f = a b c + \bar{b} \bar{c} d + \bar{a} \bar{c} \bar{d}$$

-2 for wrong F

Subject:

Year:

Month:

Date:

۱۵ $\leftarrow Y_{ns}$ یک ورودی
 $\leftarrow E_{ns}$ دو ورودی
 $\leftarrow V_{ns}$ سه ورودی

abcd abcd
 ۰۰۰۰ \rightarrow ۰۰۰۱


+12

با توجه به بخش ها این رو بچسب

$$(Y + V + U) - K + U = Y_{ns}$$

-6 for did not draw gate and path of Hazard

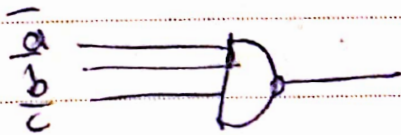۱۵ ما افزودن بیت مرتبه $\bar{a} \bar{b} \bar{c}$ می توان هزار در ارفع کرد



+6