

سوال ۱۲

سوال ۱۲


فاب fabi + d

(الف)


nmos = ۴۹۵۱۶

pmos = ۶۱۷۱۸

+10

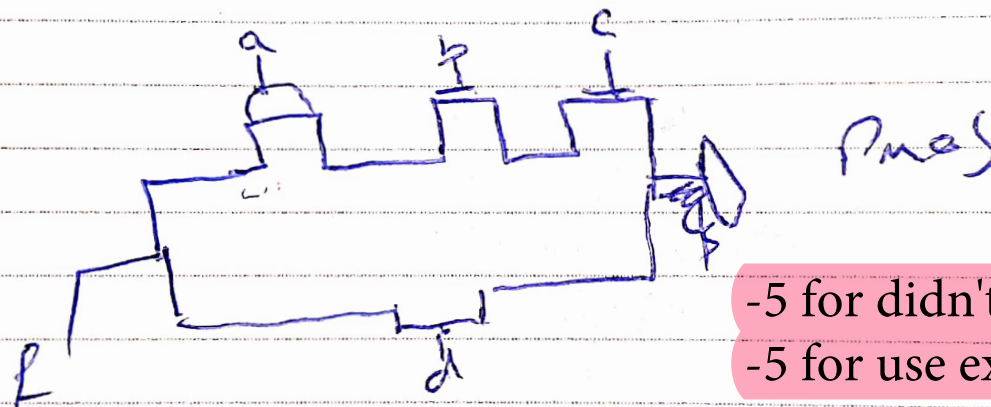

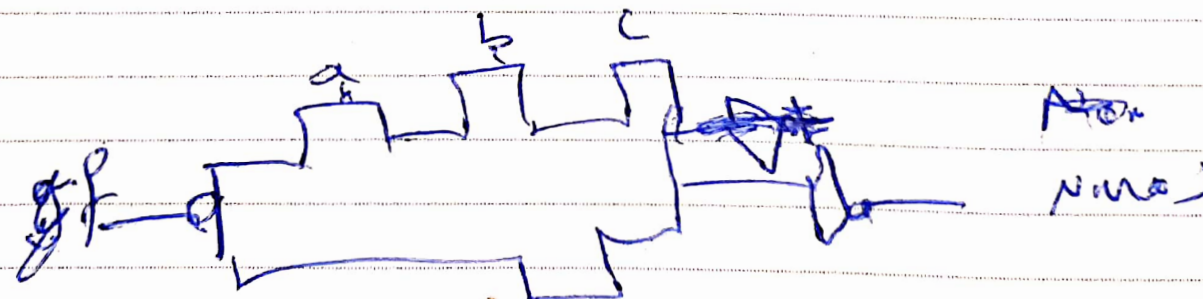-5 for didn't put NOT gates  
-5 for use extra NOT gates



روز اهدای عضو اهدای زندگی