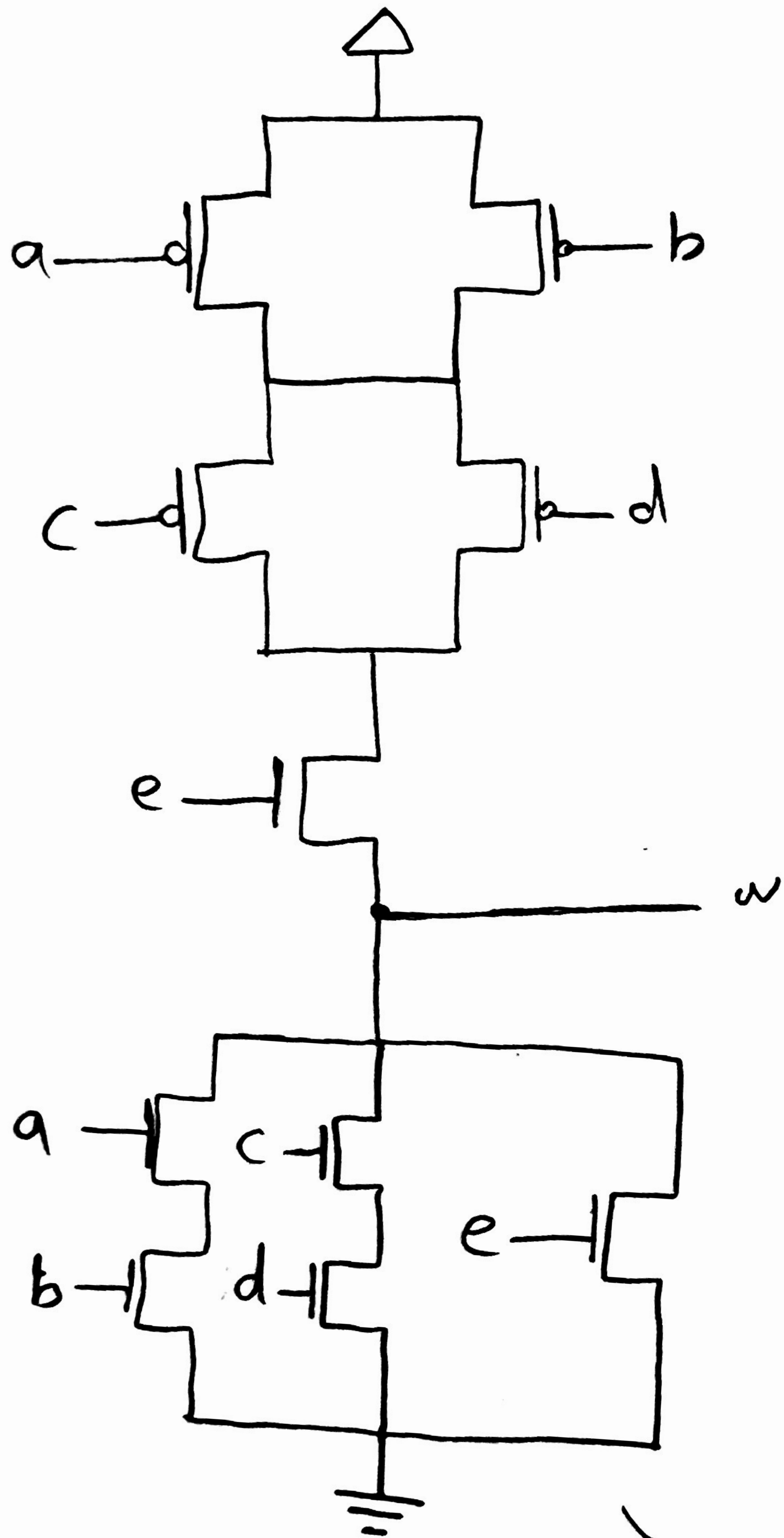


9989 PMOS Circuits ①



PMOS ;
2

$$w = (\bar{a} + \bar{b})(\bar{c} + \bar{d})\bar{e}$$

+15

NMOS ; 1

$$w = ab + cd + e$$

+20

NMOS 2