



nmos	0	1	Z
	۳	۲	۵
pmos	۵	۱	Z
	۵	۹	۷

$$1 \quad \begin{matrix} t_{01} \rightarrow 5 \\ t_{01} \rightarrow 10 \end{matrix} \rightarrow t_{01} = 10$$

-10

+15

$$\begin{matrix} 0 \\ t_{00} \end{matrix} \begin{matrix} Z \rightarrow 7 \\ 1 \rightarrow 12 \end{matrix} \rightarrow t_{00} = 12$$

-10

-5 for inverted inputs