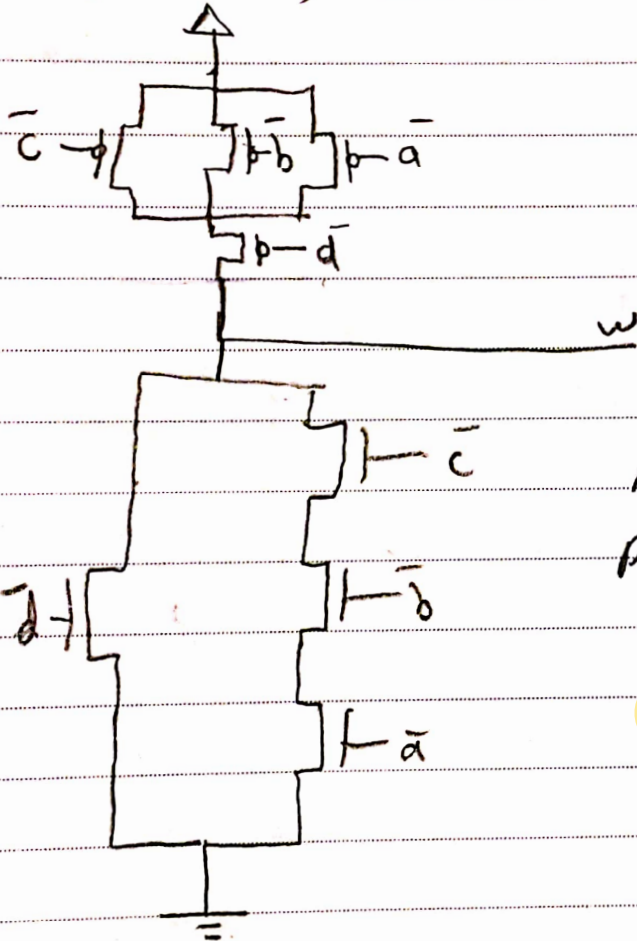


(99473143)

سوال ۳ (درجہ اولیٰ)

$$F_2(a+b+c)d$$

سوال ۳



(الف)

NMOS # (2, 2, 4)

PMOS # (4, 2, 1)

+15

-5 for inverted inputs

(ب)

$$t_{00} \circ \max(10, 14) = 14$$

+10

$$t_{01} \circ \max(12, 18) = 18$$

-10