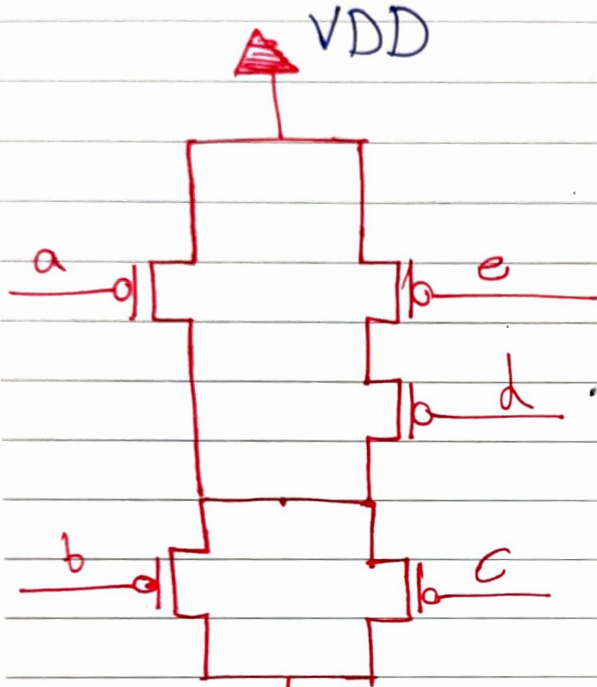


حسین عیاشی - ۹۹۴۹۳۱۵۹ کونڈر دوم

سوال ۱: القوب هتھان




$$W = a(e+d) + bc$$

$$= (a' + e'd')(b' + c')$$

↑ NMOS

↓ PMOS

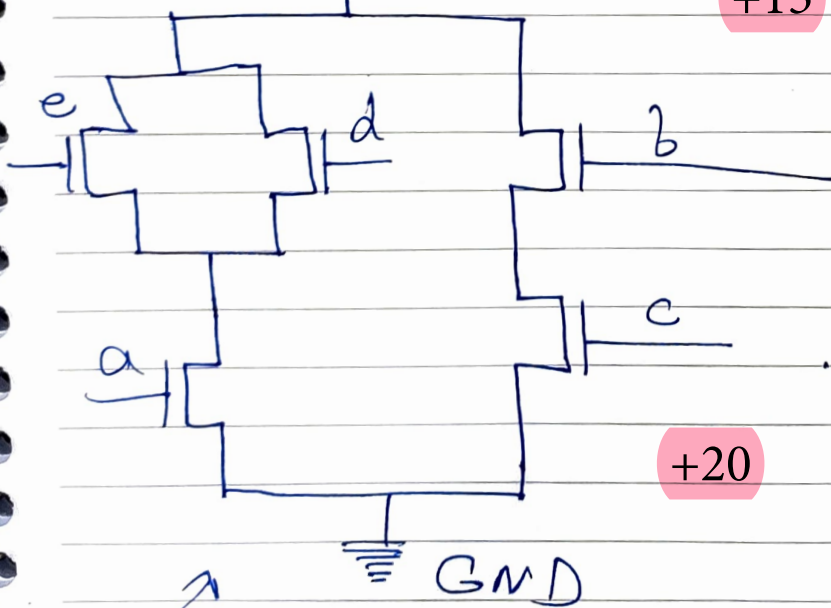

ه دو سوالات هتھان

NMOS