
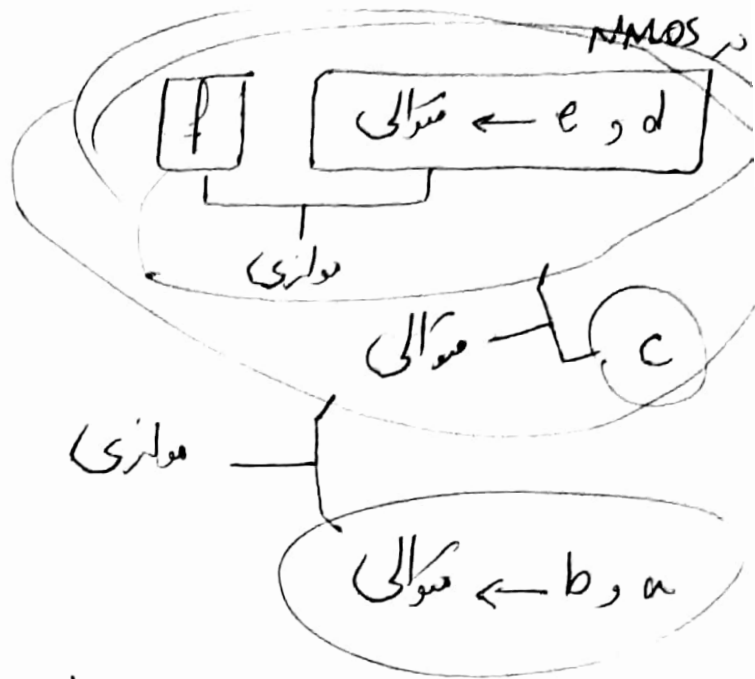


علی صفا پور شماره دانشجویی: ۹۹۴۹۳۱۴۷ استاد آج الدین

سوال اول الف

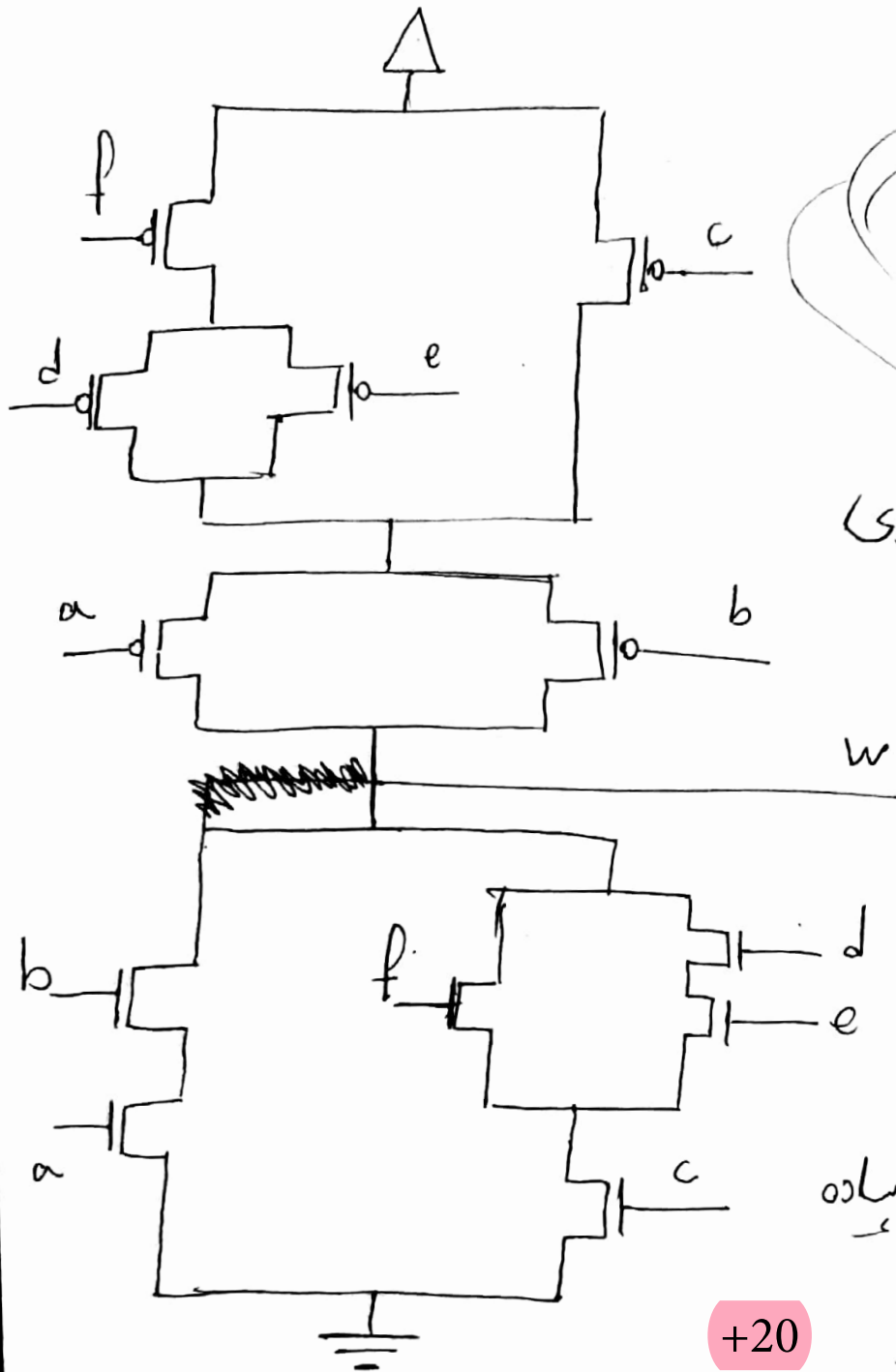

$$w = c(f + ed) + ab$$

ساز می کند

+20

+15