
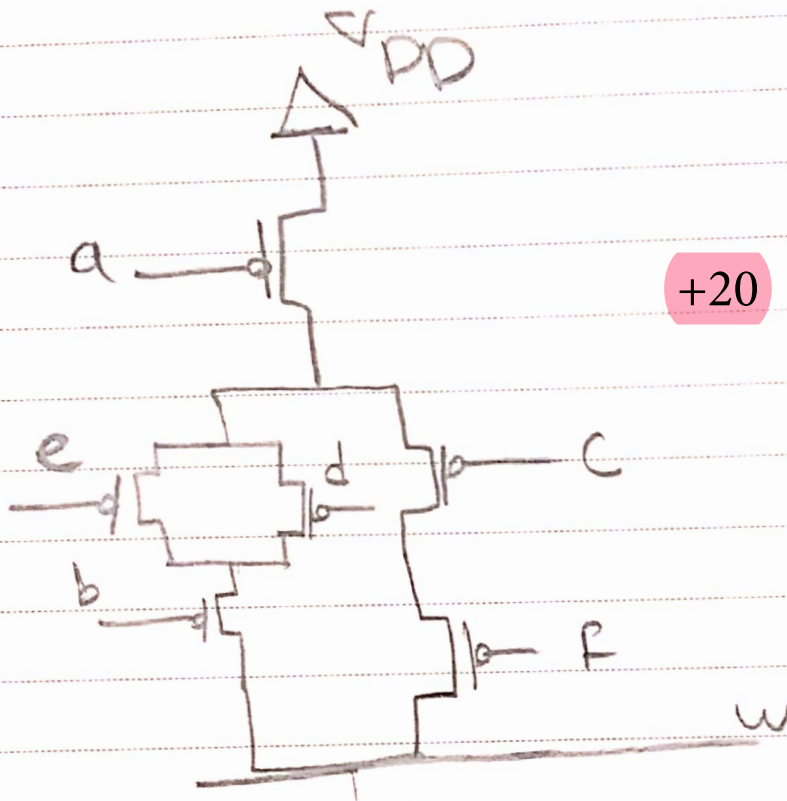


الف)

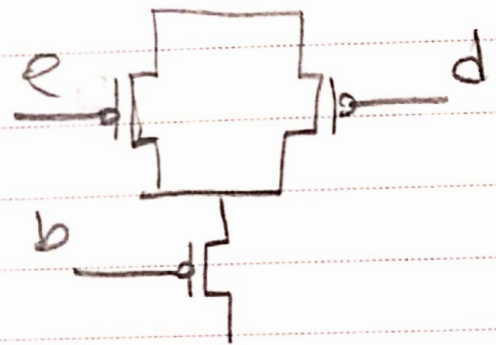

+20

PMOS



تابع مورد نظر $\left(((d \cdot e) + b) \cdot (f + c) \right) + a$

+15