



عرفان هودری

۹۹۴۶۳۱۶۹

۲- مدار شیفِت به راست فرضی؟

الگوریتم رمزنگاری AES؟

فقط با MUX

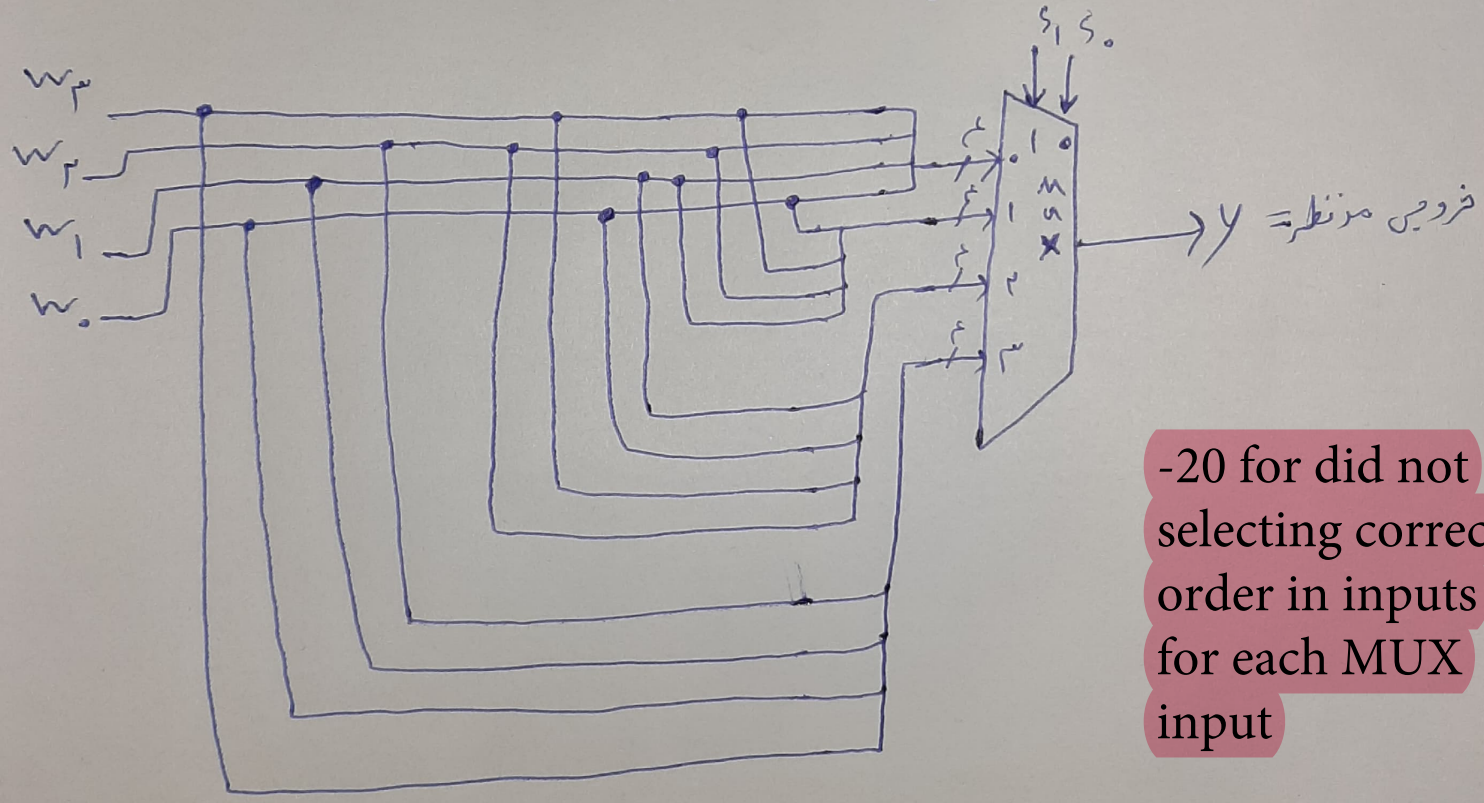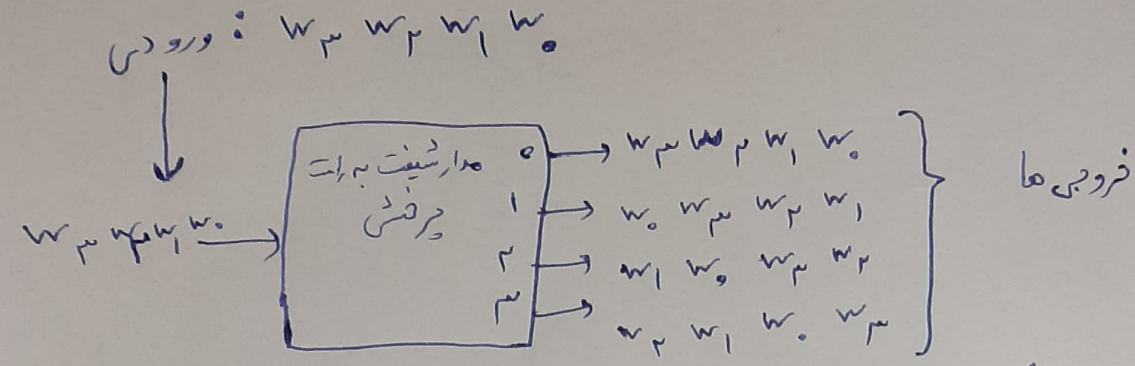

-20 for did not selecting correct order in inputs for each MUX input