

در الگوریتم رمزنگاری AES یک مدار شیفتر به راست چرخش
نیاز داریم. در این مدار بر حسب انتخابهای S_0 و S_1
ورودی ۴ بیتی (y_0, y_1, y_2, y_3) به پنج جدول دیتی زیر شیفتر
می‌یابد. مدار معادل را فقط با ماتریسهای ساده سازی کنیم.

S_1	S_0	y_3	y_2	y_1	y_0
0	0	w_3	w_2	w_1	w_0
0	1	w_0	w_3	w_2	w_1
1	0	w_1	w_0	w_3	w_2
1	1	w_2	w_1	w_0	w_3