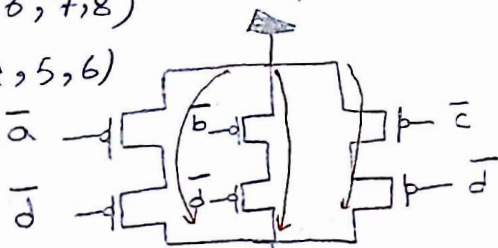


3- (الف) $f = (a+b+c)d = ad + bd + cd$

pmos $\rightarrow \#(6, 7, 8)$

nmos $\rightarrow \#(4, 5, 6)$



-5 for inverted inputs

+15

(ب) برای درخت 3x5
برای درخت 3x5
pmos برقی قطع شدن
TO 0 (16, 15) = 16

+10

TO 1 (18, 12) = 18

+10

نmos 3x6
قطع شدن
درخت 3x5
pmos

تغییر ارضی است برای بچیه (نوسان)

