

9944314A

سا را مه روزانه

Subject:

Year:

Month:

Date:

$$F = (a + b + c) \cdot d$$

(اف) - w


$$= ad + bd + cd \quad +15$$

pmos : # (5, 6, 7)

nmos : # (3, 4, 5)


↓      ↓      ↓  
T01   T00   T02

-5 for inverted inputs

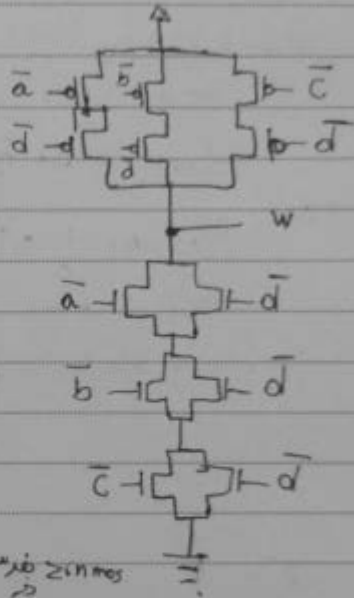

pmos 1, 6, 7

nmos 3, 4, 5

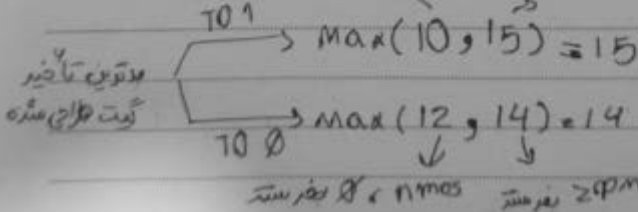

+20