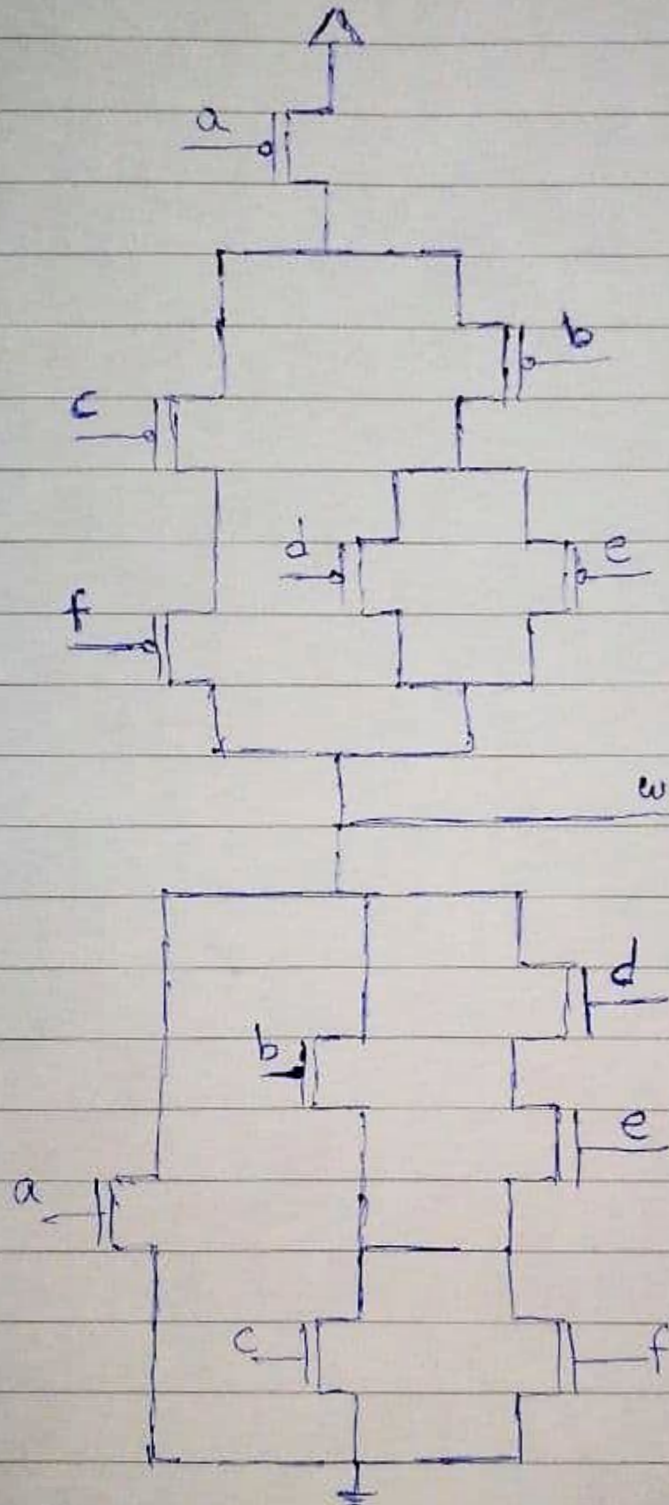


(بسم الله الرحمن الرحيم)

(الف - 1)



PMOS
(Pullup)

NMOS
(Pulldown)

$$F(a,b,c,d,e,f) = a + ((c+f) \cdot [b + (d \cdot e)])$$

+15