
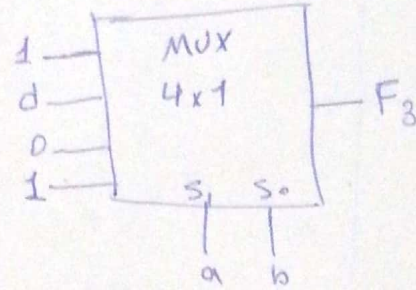


a	b	c	d	F <sub>3</sub>
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	x
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	0
1	0	0	0	x
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	1

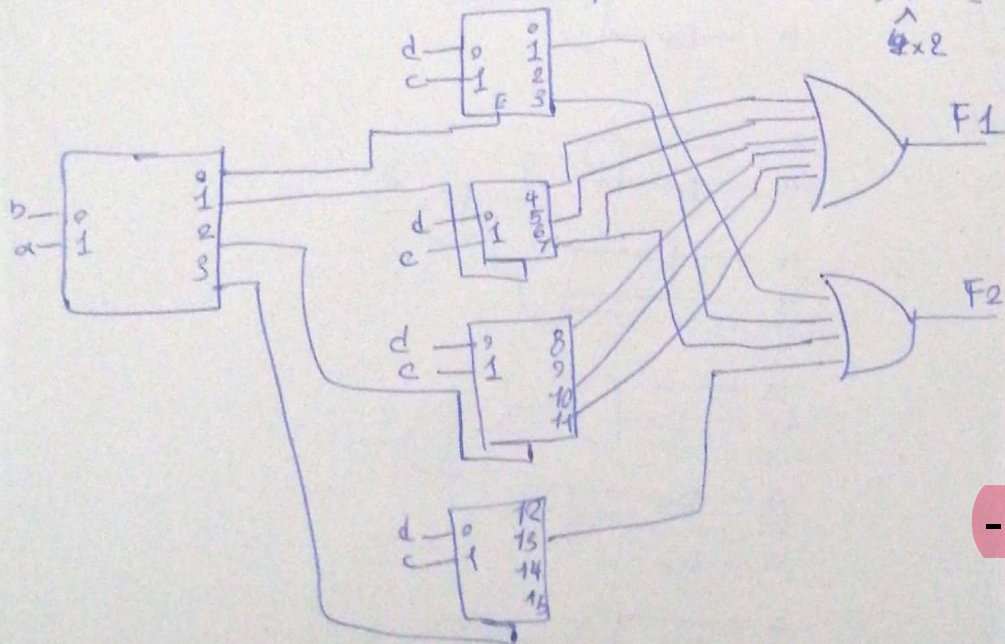

+10

الف ← توسط يك ديتر ٤ بیتی شود ← در کنار هم قرار گرفتن ویتها های 4x2 امکان پذیری است و به شکل زیر می آید



حل سوال پنجم

-15

این روش 4x2 Decoder