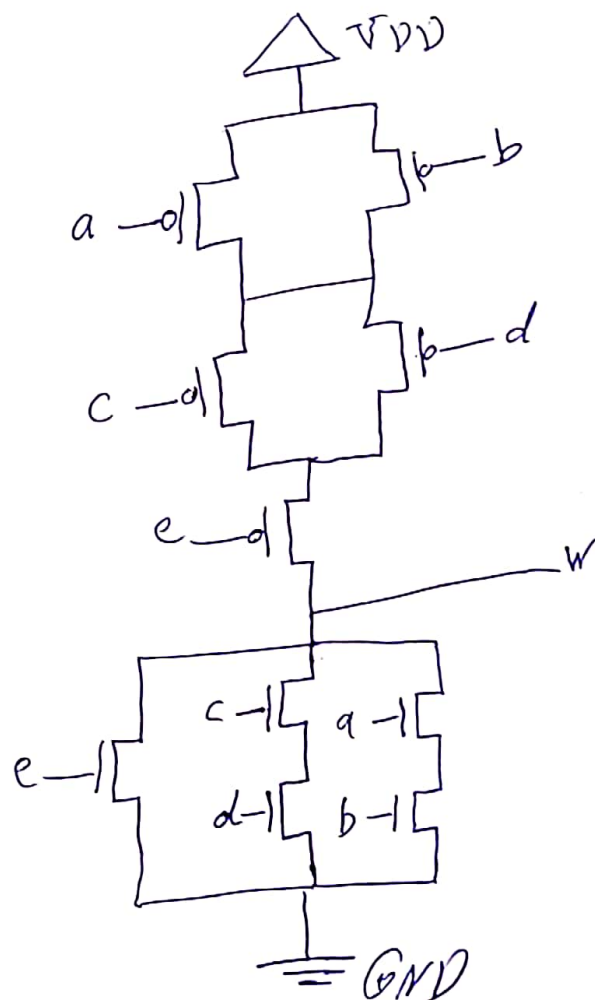


سوال یک:

فکت (این) فکت NMOS این گیت را کد کنید.

$$F = (\bar{a} + \bar{b})(\bar{c} + \bar{d})\bar{e} = \overline{ab + cd + e}$$



+20

ب) - ج. با ده سازی شده توسط این گیت را بنویسید.

+15

$$W = (\bar{a} + \bar{b})(\bar{c} + \bar{d})\bar{e} = \overline{ab + cd + e}$$