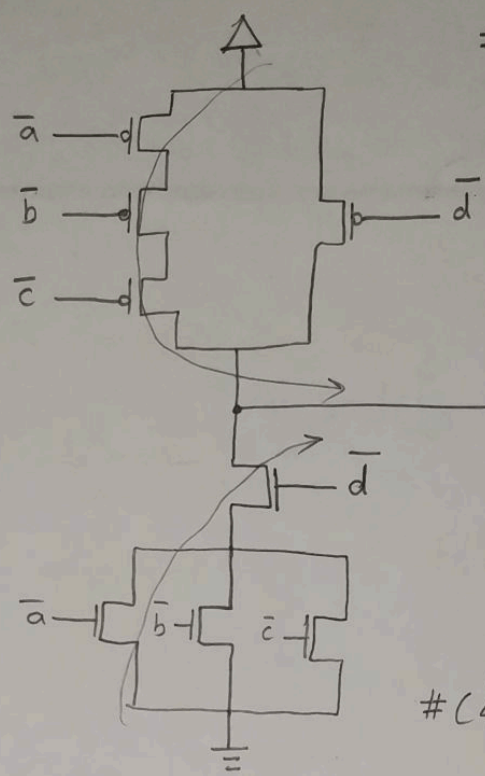


①  $f = \underbrace{abc}_{\text{مجموعه}} + d$

✓  
للساعة  
99293152

+15



#(6,7,8)

-5 for inverted inputs

$T_{01}$   $T_{0\phi}$   $T_{02}$   
#(4,5,6)

$T_{0\phi}$  :  $\max(10, 24) = 24$

+20

$T_{01}$  :  $\max(12, 18) = 18$

→ کم کردن تعداد ترانزیستورها

$abc + d = (\bar{a} + \bar{b} + \bar{c}) \bar{d}$

