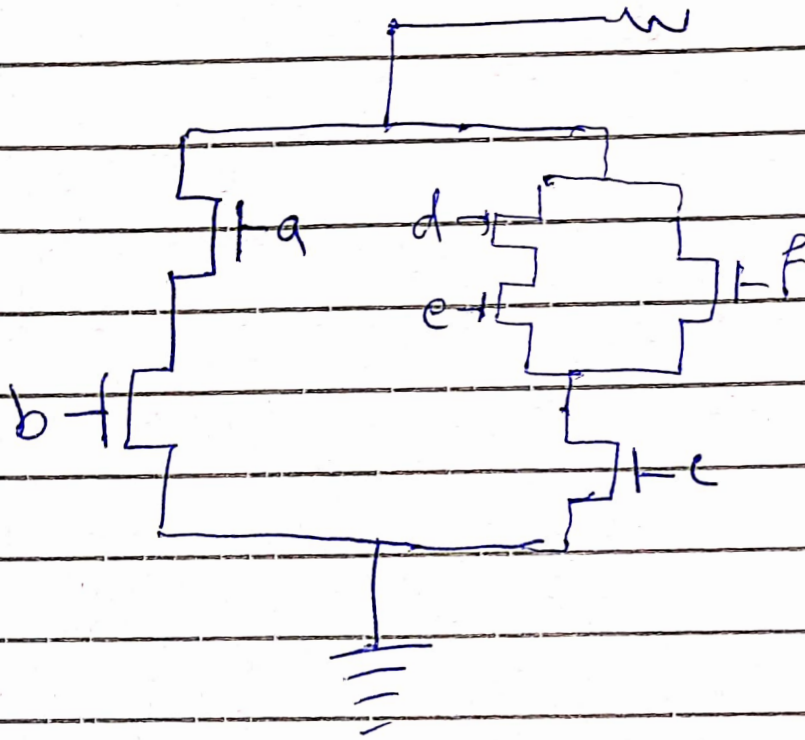



الف) قه nmos.



+20

(e)

با توجه به قه nmos

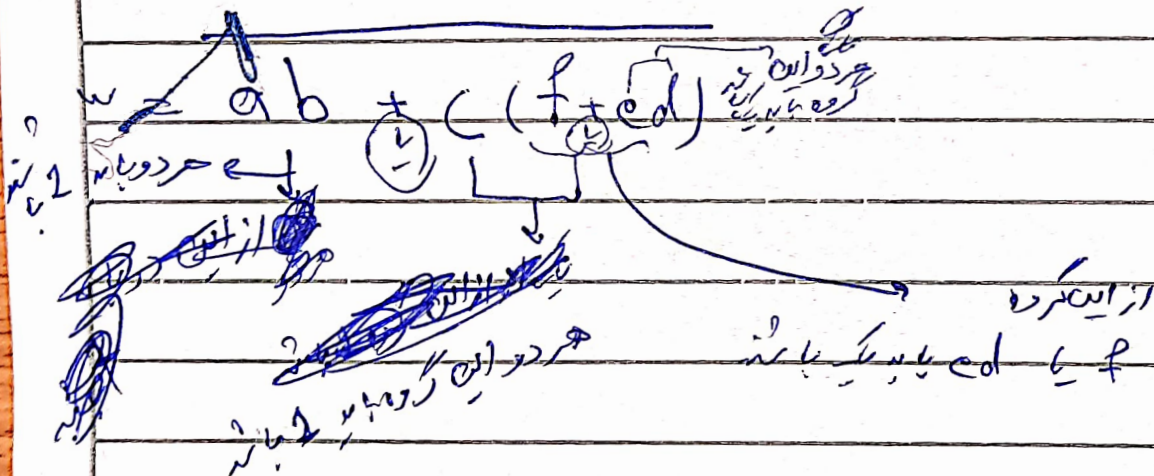

$$\Rightarrow w = ab + c(f + ed) = (\bar{a} + \bar{b})(\bar{e} + \bar{f}(\bar{e} + \bar{d}))$$

+15