الف) برای تابع زیر تمام PIها، EPIها و شکل (های) ساده شده SOP را بیابید:


 $F(a.b.c.d) = \prod M(2,7,8,10,11,12,13) \cdot D(3.15)$


ب) این تابع به صورت تمام NAND (NAND-NAND) و OR-AND-INV پیاده مسازی کنید.


ج) این تابع را به روش کویین – مک کلاسکی (روش جدولبندی) ساده کنید.


ه) با فرض تأخیر ۲ نانوثانیه براي گیت هاي یک ورودي، تأخیر ۴ نانوثانیه براي گیتهاي ۲ ورودي و تأخیر ۷ نانوثانیه براي گیتهاي سه ورودي و بیشتر، دقیقاً مشخص کنید تغییر از کدام مقدار ورودي به کدام مقدار باعث ایجاد هازارد و با چه عرض پالسي ميشود (حذف پالسها توسط گیت را اعمال نکنید).

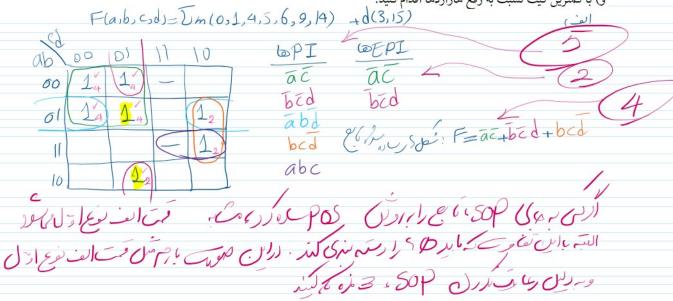و) باكمترين گيت نسبت به رفع هازاردها اقدام كنيد.



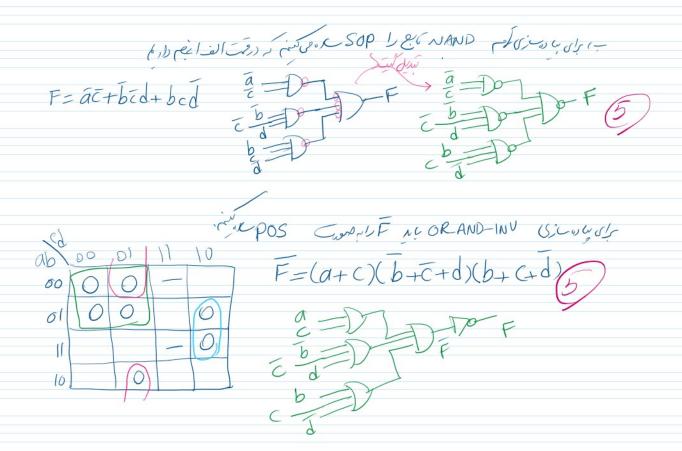

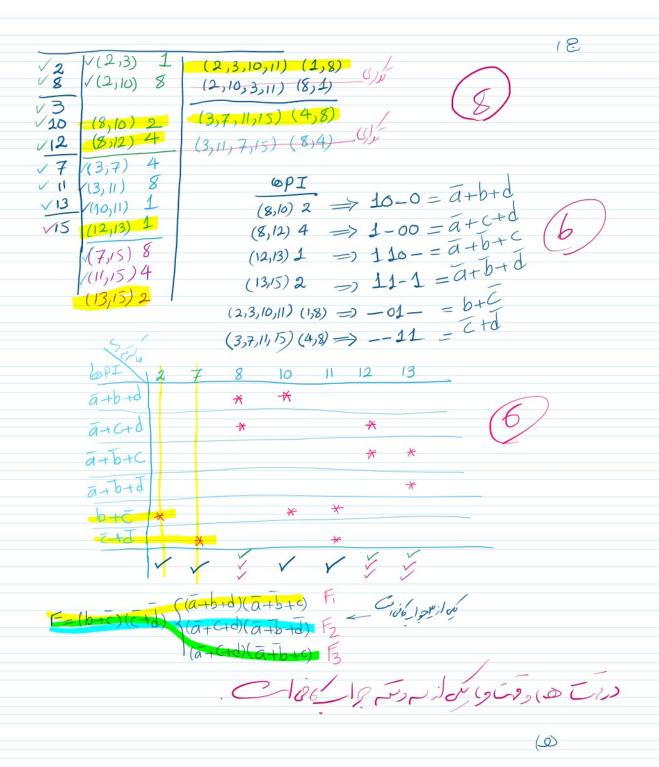

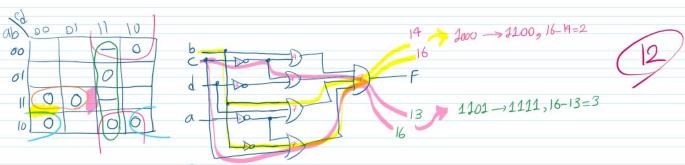

F=(b+c)(c+d)(a+b+d)(a+b+c)

