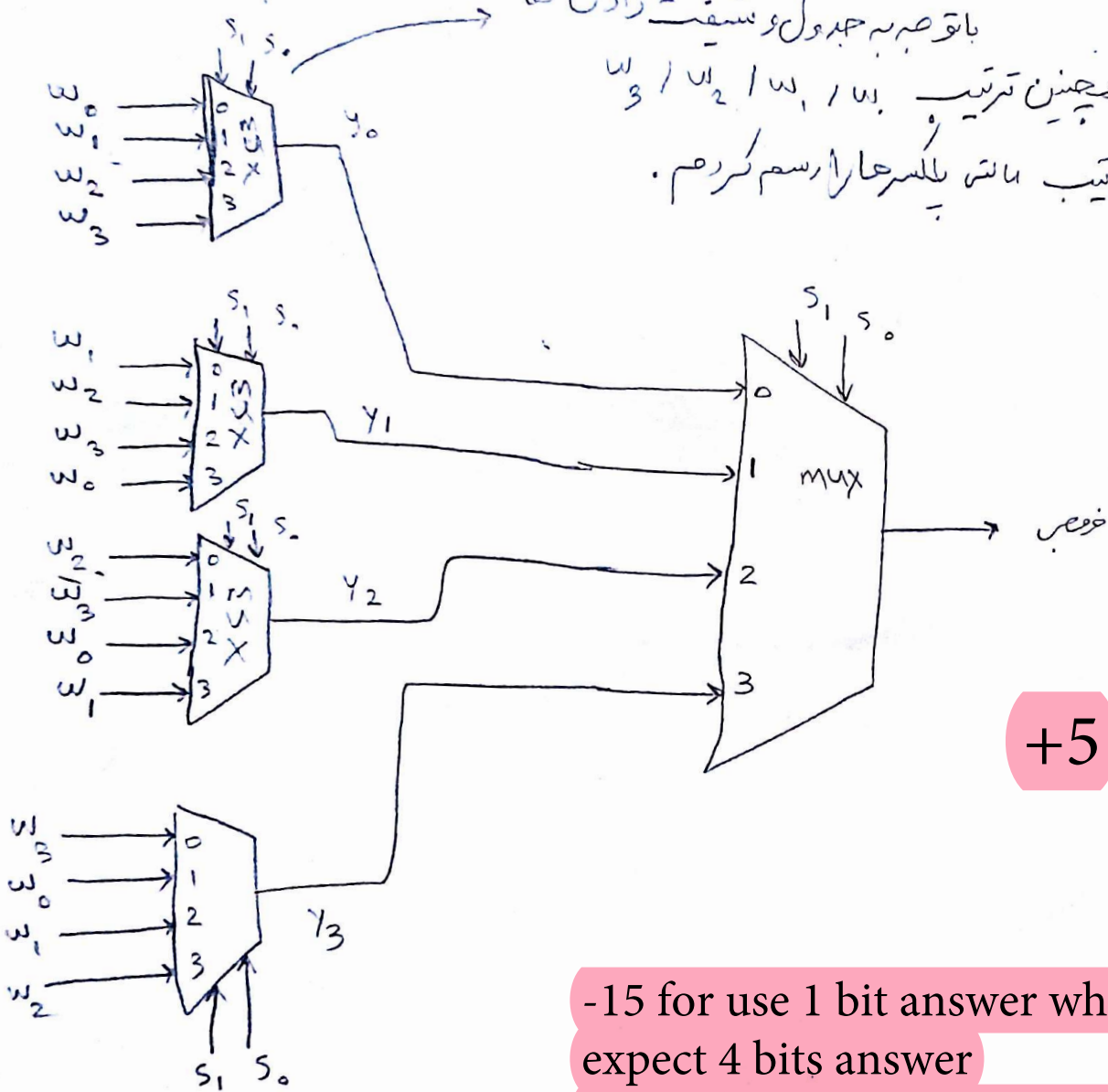


باقی بہ جدول و سیت رادن ها
 و همچنین ترتیب $w_3 / w_2 / w_1 / w_0$
 بہ ترتیب الیہ بلکہ عا را رسم کر رہم.



راهنمای خزان
 ۹۹۴۴۳۱۳۴

+5

-15 for use 1 bit answer while we
 expect 4 bits answer
 & use surplus MUX & incorrect
 answer