

99463182


امیر حسین نیکزاد

$$F = (\bar{a} + \bar{e}\bar{d})(\bar{b} + \bar{c}) = \underbrace{a(e+d)}_{\text{pull up}} + \underbrace{bc}_{\text{pull down}}$$

(ب)

سوال ۱

+15

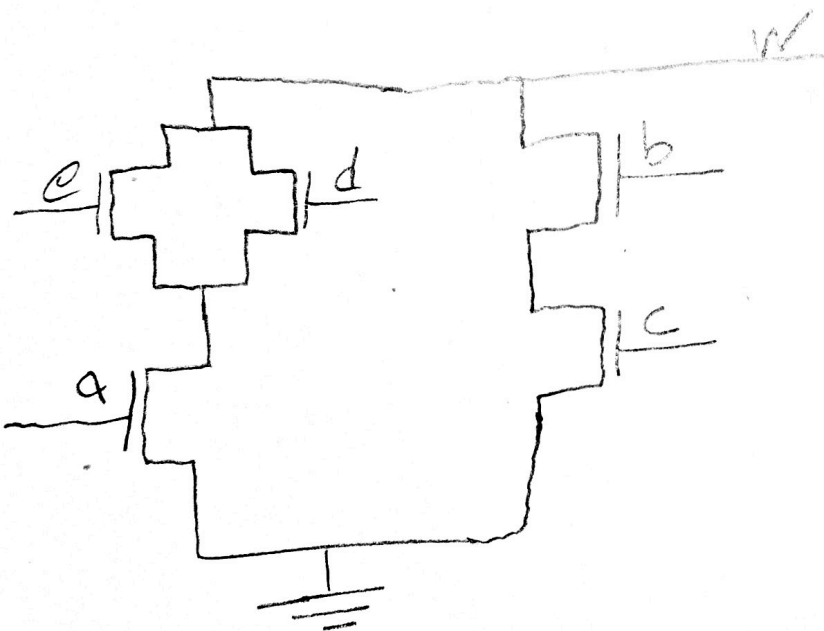

(الف)

+20