


A	B	C	y_0	y_1
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	1	0	0

+1


a \ bc	00	01	11	10
0	0	1	1	0
1	1	0	1	0

$$y_0 = A'C + BC + AB'C'$$

-4

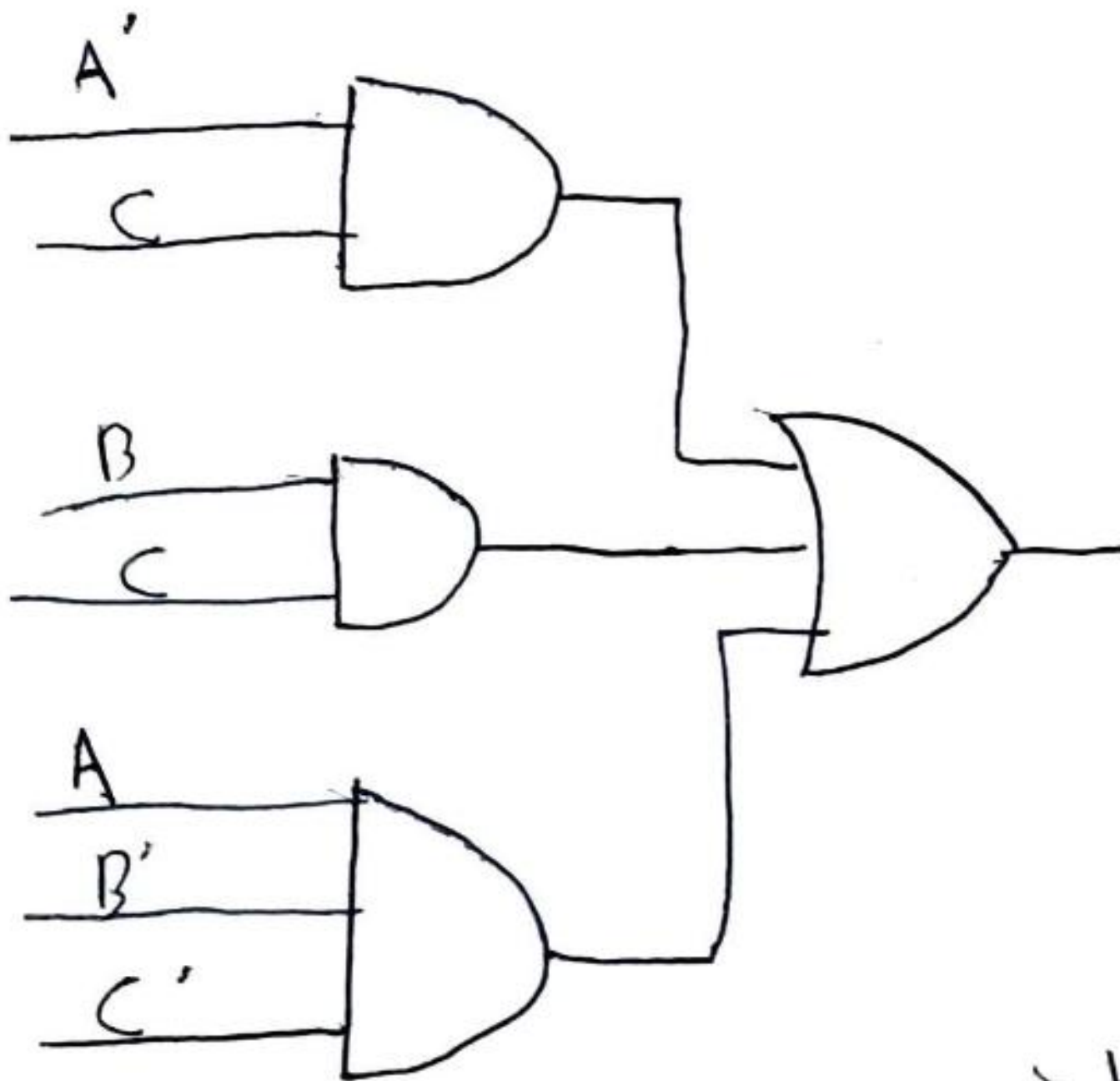

$$y_0 = A'BC' + AB'C$$

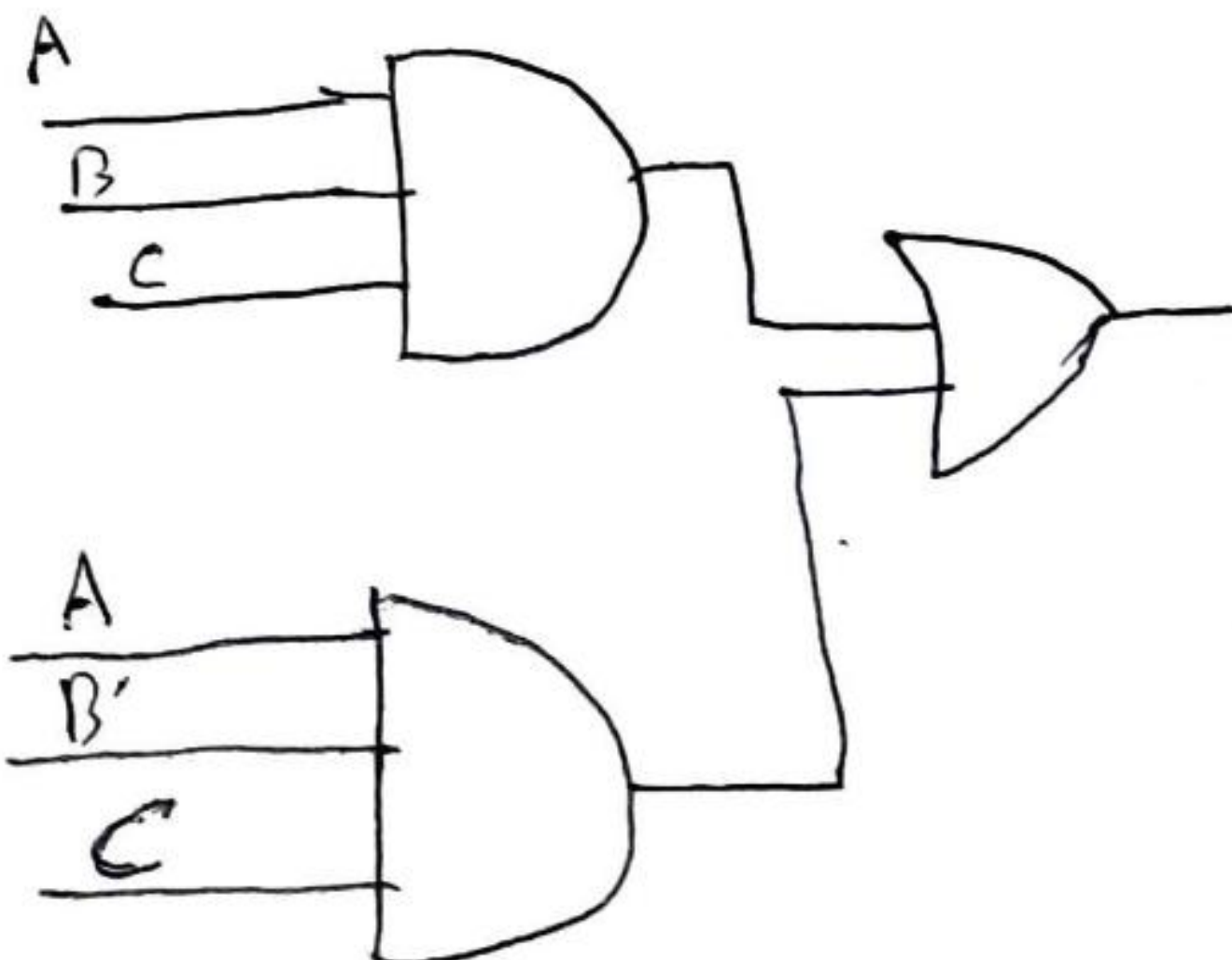

a \ bc	00	01	11	10
0	0	0	0	1
1	0	1	0	0

+5

-10 for miss Q1, Q0