99463106

امیرهدی کیبری وحید

Subject: ---------- Date: ----------

سوال ۱: الف

C_{in}	A	B	C_{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

کارنو ساده

C_{in} \ AB	00	01	10	11
0	0	0	0	1
1	0	1	1	1

C_{out}

C_{in} \ AB	00	01	10	11
0	0	1	1	0
1	1	0	0	1

S

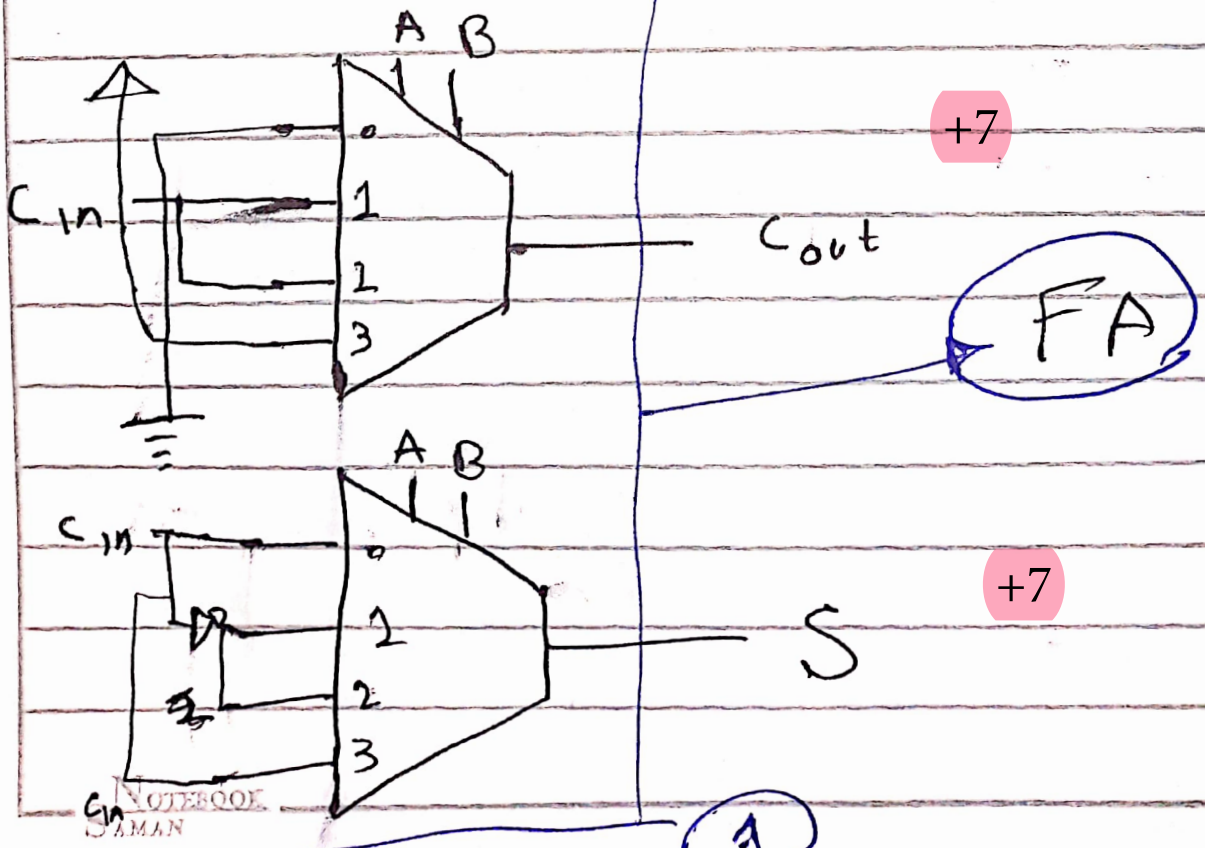

+7

+7

1

99463106 امیرحسین اسدی وکا: با

Subject: ---------- Date: ----------

سوال 1 ب

C_{in}	A	B	C_{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

ساده سازی →

C_{in} \ AB	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$C_{out} = \Pi M(0,1,2,4)$

C_{in} \ AB	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

$S = \Pi M(0,3,5,6)$

+11

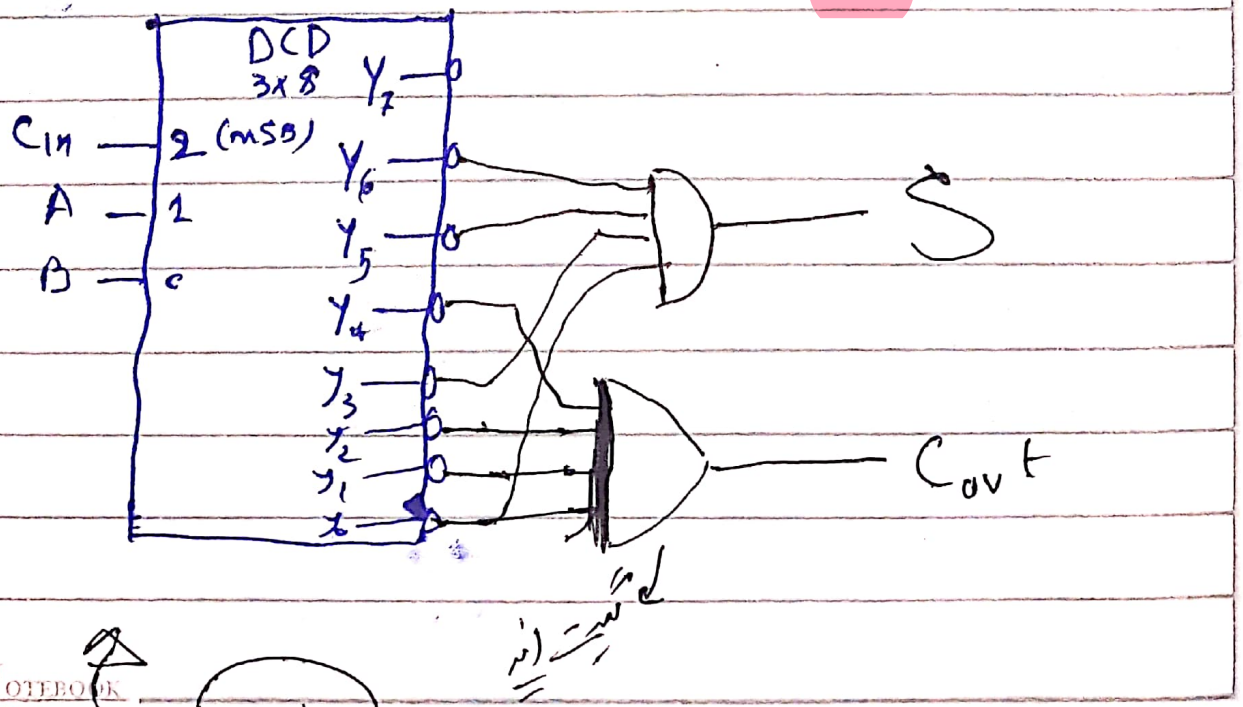

FA

NOTEBOOK SAMAN